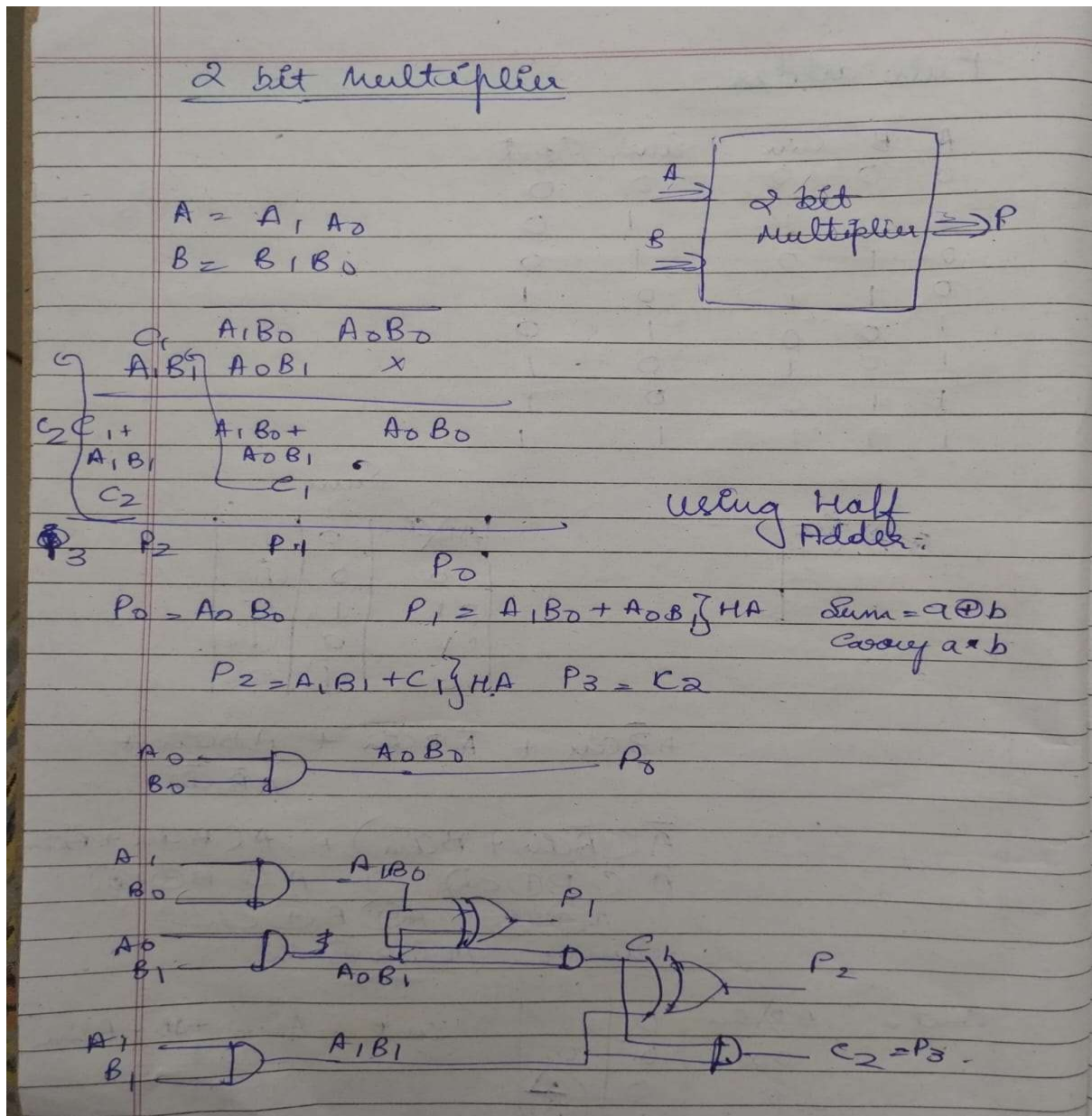


2 Bit Multiplier




Verilog code

```


module multiplier(input [1:0] a, b, output [3:0] p);
    wire c1, c2;
    assign c1 = (a[1] & b[0]) & (a[0] & b[1]);
    assign c2 = c1 & (a[1] & b[1]);
    assign p[0] = a[0] & b[0];
    assign p[1] = (a[1] & b[0]) ^ (a[0] & b[1]);
    assign p[2] = c1 ^ (a[1] & b[1]);
    assign p[3] = c2;
endmodule

```

RTL analysis schematic:

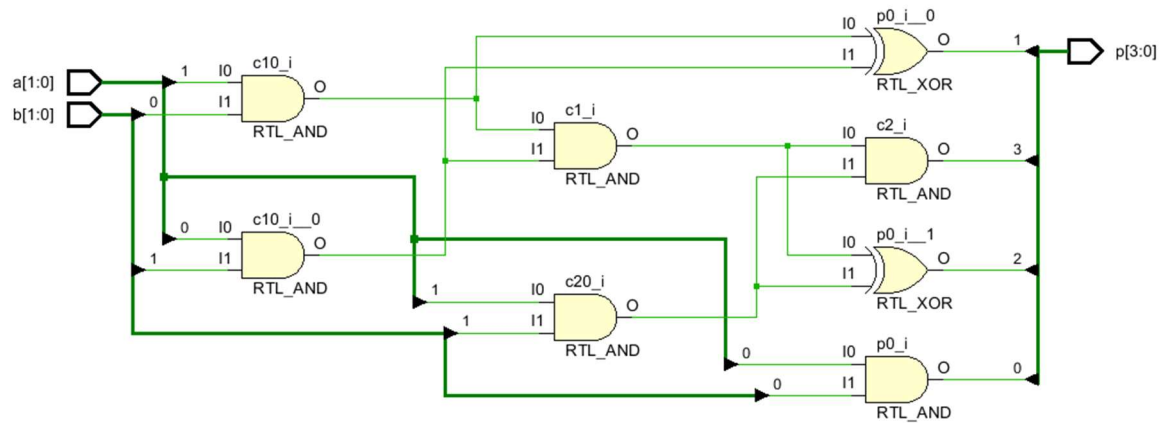

Synthesis Schematic:

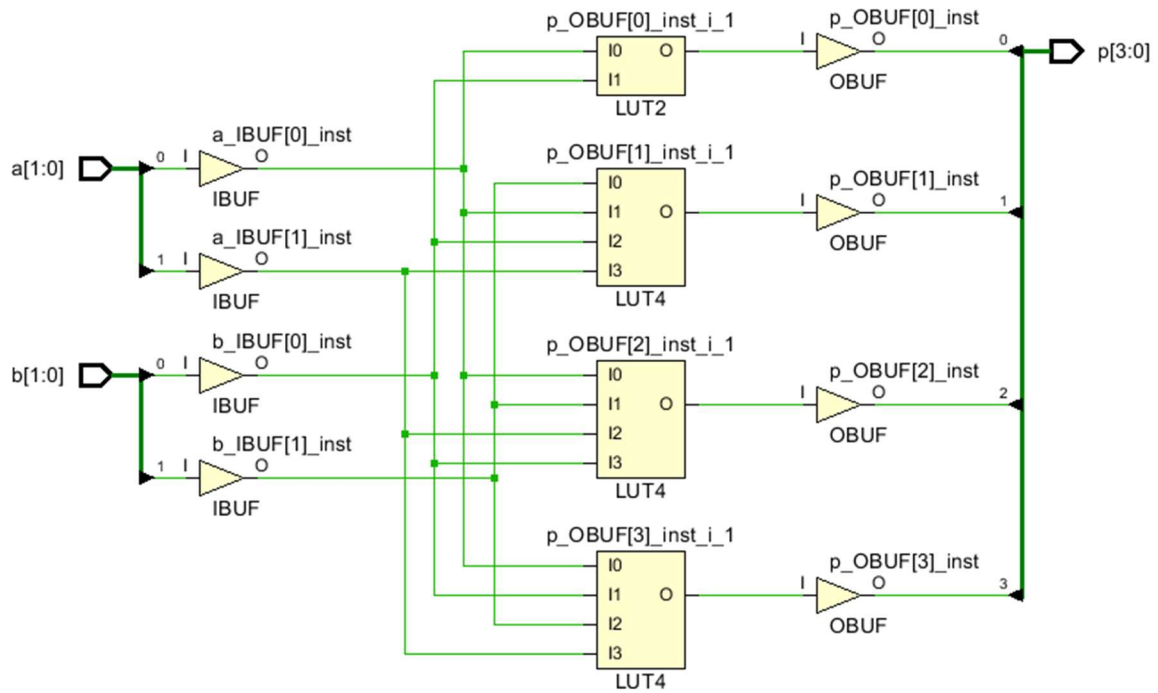

Look Up Table:

Cell Properties

p_OBUF[0]_inst_i_1

| I1 | I0 | O=I0 ... |
|----|----|----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Figure 1: LUT for p[0]

Cell Properties

p_OBUF[1]_inst_i_1

| I3 | I2 | I1 | I0 | O=I0 & I1 & !I3 + I0 & I1 & !I2 + !I1 & I2 & I3 + !I0 & I2 & I3 |
|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Figure 2: LUT for p[1]

Cell Properties

p_OBUF[3]_inst_i_1

| I3 | I2 | I1 | I0 | O=I0 & I1 & I2 & I3 |
|----|----|----|----|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Figure 3: LUT for p[3]

Cell Properties

p_OBUF[2]_inst_i_1

| I3 | I2 | I1 | I0 | O=I1 & I2 & !I3 + !I0 & I1 & I2 |
|----|----|----|----|---------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Figure 4: LUT for p[2]